



Dolphin Technology

Báo cáo bài tập lớn

Bộ đếm 3-bit nhị phân dti_bincnt_ckrp

Nhóm 22

Revision 1.0

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Vũ Thắng và đội ngũ công ty
Dolphin Technology

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 22, các thành viên:

Lê Chí Tuyền

20193191

13 January 2023



Nhóm 22

Báo cáo bài tập lớn

Bộ đếm 3-bit nhị phân dti_bincnt_ckrp

Revision 1.0

13 January 2023



TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS.....	2
LIST OF FIGURES	3
LIST OF TABLES	4
REVISION HISTORY	5
1. QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC	6
1.1. Danh sách thành viên	6
1.2. Quy trình thiết kế.....	6
1.3. Ngôn ngữ lập trình Verilog	7
2. DỰ ÁN: Bộ đếm 3-bit nhị phân dti_bincnt_ckrp	12
2.1. Thông tin dự án.....	12
2.2. Thiết kế module	12
2.2.1. Timing diagram.....	12
2.2.2. Mô tả kiến trúc.....	14
2.2.3. Triển khai code RTL bằng phần mềm Vivado	14
2.3. Triển khai kiểm thử thiết kế sử dụng System Verilog	18
2.3.1. Kiểm tra trạng thái done của bộ đếm.....	19
2.3.2. Kiểm tra quy tắc của bộ đếm	21
3. Tổng kết	24
4. Tài liệu tham khảo	25
5. PHỤ LỤC.....	26
5.1. Code WaveForm.....	26



LIST OF FIGURES

1-1 Quy trình thiết kế VLSI - VLSI design flow	6
2-1 Timing diagram.....	13
2-2 Timing diagram.....	13
2-3 Mô tả kiến trúc.....	14
2-4 Tạo project mới	15
2-5 đặt tên project.....	15
2-6 Các bước tiến hành tạo code	16
2-7 Waveform thực hiện lệnh đếm.....	19
2-8 Waveform thực hiện lệnh đếm khi thay đổi đầu vào	21



LIST OF TABLES

Bảng 1. Các lần sửa đổi	5
Bảng 2. Mô tả tín hiệu Input – Output của bộ đếm dti_bincnt_ckprn	12
Bảng 3. Quy tắc đếm dti_bincnt_ckprn	12



REVISION HISTORY

Bảng 1. Các lần sửa đổi

Revision	Date	Description of Changes
1.0	13 Oct 2023	Viết Form báo cáo và phân chia công việc trong nhóm
1.1	15 November 2023	Thêm Code và Waveform
1.2	13/1/2024	Viết báo cáo code RTL và phần test case



1. QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

1.1. Danh sách thành viên


- Lê Chí Tuyên

Teams: **Lê Chí Tuyên 20193191** (tuyen.lc193191@sis.hust.edu.vn)

Zalo: 0359581461

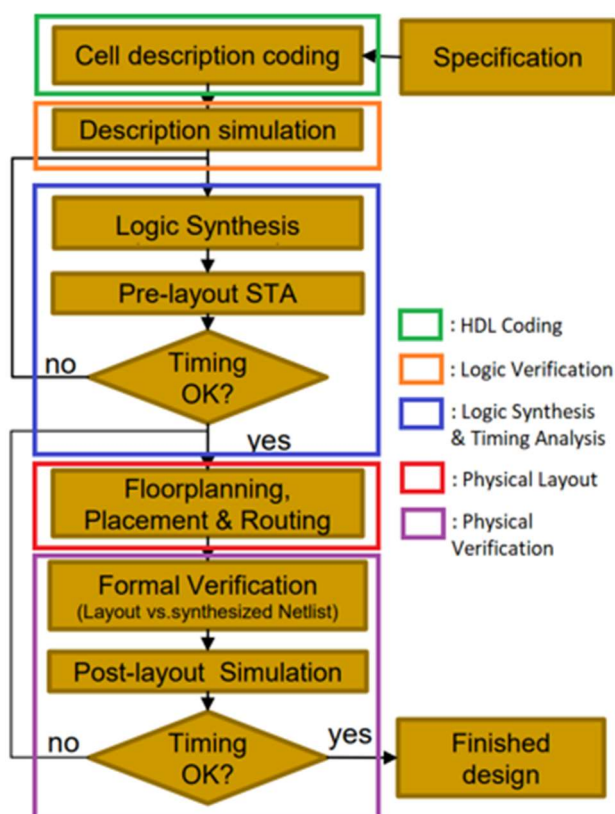1.2. Quy trình thiết kế

Quy trình thiết kế VLSI có thể được biểu diễn bởi 5 bước cơ bản, bao hàm các thao tác cần thực hiện để có thể đưa ra bản vẽ kỹ thuật cho mạch, gồm:



1-1 Quy trình thiết kế VLSI - VLSI design flow



- HDL Coding - Lập trình mô tả phần cứng.
 - Mạch điện tử số có thể được mô tả thông qua lập trình, dựa trên chức năng/hành vi của mạch (behavioral), cấu trúc (structural), đặc điểm luồng dữ liệu (data-flow).
 - Sử dụng các ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) như Verilog, VHDL, SystemVerilog, v.v..
- Logic Verification – Kiểm thử logic.
 - Được sử dụng để kiểm tra logic của phần cứng được thiết kế trên HDL, đảm bảo tính hoạt động đúng đắn của mạch khi được thiết kế.
- Logic Synthesis & Timing Analysis – Tổng hợp logic & Phân tích hiệu năng thời gian.
 - Dựa trên kết quả lập trình HDL đã đúng logic, tiến hành chuyển đổi mô tả của mạch dưới dạng chức năng/cấu trúc sang tập các cổng logic thực tế & liên kết giữa các cổng cần thiết để tạo ra mạch thật.
 - Phân tích hoạt động của mạch về mặt thời gian (timing analysis) để xác định hiệu năng hoạt động, từ đó tạo các ràng buộc/giới hạn cho thiết kế.
- Physical Layout – Tạo bản vẽ vật lý.
 - Dựa vào thiết kế đã được dịch sang tập các cổng logic & liên kết, cùng với thư viện công nghệ & các ràng buộc thiết kế (hiệu năng thời gian, diện tích, năng lượng, ...), tiến hành tạo bản vẽ vật lý của mạch
- Physical Verification & Sign-off – Kiểm thử vật lý & Hoàn thiện.
 - Dựa trên kết quả bản vẽ vật lý đã thu được, tiến hành:
 - Physical Verification:
 - Kiểm tra bản vẽ của mạch, dựa trên các bộ quy định (design rule) được cung cấp từ phía nhà sản xuất (foundry). Bản vẽ phải đảm bảo không có lỗi so với bộ quy định trên Design Rule Check (DRC)
 - Kiểm tra độ trùng khớp giữa sơ đồ nguyên lý (schematic) so với bản vẽ (layout). Về mặt logic, sơ đồ nguyên lý & bản vẽ phải tương đồng.
 - Layout Vs Schematic (LVS)
 - Post-Timing Analysis: Kiểm tra hiệu năng thời gian sau khi đã có bản vẽ. Thiết kế với bản vẽ thu được phải đảm bảo các đường dữ liệu hoạt động theo đúng giới hạn thời gian, không phát sinh trạng thái không xác định trên toàn mạch.

1.3. Ngôn ngữ lập trình Verilog

Verilog là một ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL - Hardware Description Language) được sử dụng để mô phỏng, thiết kế và xác định các hệ thống kỹ thuật số. Được phát triển vào những năm 1980, Verilog đã trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trong lĩnh vực thiết kế vi mạch.

Verilog được sử dụng để mô tả hành vi và cấu trúc của các mạch kỹ thuật số, từ mạch đơn giản như cổng logic cho đến mạch phức tạp như vi xử lý. Ngôn ngữ này cung cấp cú pháp và cấu trúc cho việc mô phỏng và thiết kế hệ thống số thông qua việc sử dụng các module, tín hiệu, biến, và các câu lệnh điều khiển.

Verilog cung cấp một cách để mô phỏng hoặc tạo ra một mô hình của hệ thống kỹ thuật số và cho phép kiểm tra và xác minh tính đúng đắn của nó trước khi triển khai vào phần cứng thực tế. Nó cũng được sử dụng trong quá trình thiết kế vi mạch, từ việc mô phỏng và kiểm tra đơn giản cho đến tổ chức và xác định các mạch phức tạp hơn.



Trên thực tế, Verilog đã trở thành một ngôn ngữ chuẩn trong lĩnh vực thiết kế mạch tích hợp và thường được sử dụng trong các công cụ thiết kế như Xilinx ISE, Altera Quartus, và Cadence Design Systems.

1. Module

Trong Verilog, một module là một đơn vị cơ bản để mô tả một phần của hệ thống kỹ thuật số. Nó được sử dụng để định nghĩa các thành phần riêng lẻ của mạch và xác định cách chúng tương tác với nhau. Mỗi module trong Verilog có thể được xem như một "khối xây dựng" trong thiết kế phần cứng.

Một module trong Verilog bao gồm các phần chính sau:

- Tên module: Mỗi module được đặt tên duy nhất để xác định nó trong thiết kế.
- Khối chứa: Module có thể chứa các khối khác như input, output, wire, reg, và các module con khác. Các khối này đại diện cho tín hiệu, biến và các thành phần khác trong mạch.
- Cổng vào và cổng ra: Module có thể có các cổng vào (input) và cổng ra (output) để tương tác với các module khác hoặc với môi trường bên ngoài.
- Internal logic: Module có thể chứa các khối logic và câu lệnh điều khiển để thiết lập hành vi bên trong.
- Instantiation: Module có thể được sử dụng như một thành phần trong các module khác bằng cách sử dụng cú pháp instantiation. Điều này cho phép tái sử dụng và phân cấp các module để xây dựng mạch phức tạp hơn.

Module trong Verilog cung cấp một cách để tạo ra các phần tử mạch đơn giản và kết hợp chúng thành mạch phức tạp hơn. Nó giúp tăng tính tái sử dụng, hiệu suất và khả năng mô phỏng của quá trình thiết kế vi mạch.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về mô tả module cho cổng AND 2 bit đầu vào:

```
module AND_gate(input a, input b, output y);  
    assign y = a & b;  
endmodule
```

Trong ví dụ này, chúng ta định nghĩa một module có tên là "AND_gate". Module này có hai cổng vào (input) là "a" và "b", và một cổng ra (output) là "y". Các cổng vào và cổng ra được khai báo bằng từ khóa "input" và "output".

Dòng "assign y = a & b;" xác định rằng giá trị của cổng ra "y" là kết quả của phép AND logic giữa cổng vào "a" và "b". Dấu "&" đại diện cho phép AND logic trong Verilog. Module "AND_gate" này có chức năng thực hiện phép AND logic giữa hai tín hiệu đầu vào và đưa ra kết quả qua cổng ra.

2. Kiểu dữ liệu

Trong Verilog, có nhiều kiểu dữ liệu (data types) khác nhau để đại diện cho các loại giá trị và tín hiệu trong mạch kỹ thuật số. Dưới đây là một số kiểu dữ liệu phổ biến trong Verilog:

- Bit và logic: Kiểu dữ liệu 'bit' và 'logic' đại diện cho một bit duy nhất có giá trị logic 0 hoặc 1. Cả hai kiểu dữ liệu này có thể được sử dụng để biểu diễn các tín hiệu logic đơn giản.
- Integer: Kiểu dữ liệu 'integer' đại diện cho một số nguyên có dấu trong khoảng từ -2^{31} đến $2^{31}-1$. Nó được sử dụng để biểu diễn các giá trị số nguyên trong mạch.
- Reg: Kiểu dữ liệu 'reg' đại diện cho một thanh ghi (register). Nó được sử dụng để lưu trữ các giá trị tạm thời trong quá trình thực hiện mạch kỹ thuật số.



- Wire: Kiểu dữ liệu 'wire' đại diện cho một tín hiệu không đồng bộ (asynchronous signal) hoặc một liên kết điểm (net). Nó được sử dụng để kết nối các thành phần trong mạch và truyền giá trị giữa chúng.
- Reg và wire vector: Verilog cũng hỗ trợ các kiểu dữ liệu vector, bao gồm 'reg [n:0]' và 'wire [n:0]', trong đó n là số bit của vector. Các kiểu dữ liệu vector này cho phép lưu trữ và xử lý các tín hiệu có độ rộng lớn hơn một bit.
- Struct và Union: Verilog cung cấp cú pháp để định nghĩa các kiểu dữ liệu struct và union tương tự như trong ngôn ngữ lập trình. Các kiểu dữ liệu này cho phép nhóm các thành phần dữ liệu có cấu trúc hoặc không liên quan vào một đối tượng đơn.

Ngoài ra, Verilog còn hỗ trợ các kiểu dữ liệu khác như 'real' (đại diện cho số thực) và các kiểu dữ liệu tùy chỉnh được định nghĩa bởi người dùng. Các kiểu dữ liệu này cung cấp linh hoạt trong việc mô phỏng và biểu diễn các giá trị và tín hiệu trong mạch kỹ thuật số.

Phép gán

Trong Verilog, các phép gán dùng để gán giá trị cho một biến hoặc một tín hiệu. Nó cho phép ta thiết lập giá trị của một biến dựa trên giá trị của các biến khác, hoặc thiết lập giá trị của một tín hiệu dựa trên các điều kiện và logic khác. Có 3 kiểu cơ bản:

always @ (condition)	Luôn thực thi khi thỏa mãn điều kiện (condition)
initial	Chỉ thực thi một lần kể từ lúc mô phỏng
assign [LHS] = [RHS]	Giá trị LHS luôn được cập nhật khi RHS thay đổi

3. Một số lưu ý:

- **reg** chỉ có thể được gán trong các khối **initial** và **always**
- **wire** chỉ có thể được gán thông qua câu lệnh **assign**
- Nếu như có nhiều dòng lệnh trong khối **initial/always**, cần phải đưa vào trong cặp **begin .. end**

Dưới đây là một ví dụ về phép gán:

```
module Example;
    reg a, b;
    wire y;

    assign y = a & b;

    initial begin
        a = 1;
        b = 0;
        $display("y = %b", y);
    end
endmodule
```



```
end
```

```
endmodule
```

Trong ví dụ này, chúng ta định nghĩa một module có tên là "Example". Module này bao gồm hai biến "a" và "b" kiểu "reg", và một tín hiệu "y" kiểu "wire". Dòng assign $y = a \& b$; thiết lập giá trị của tín hiệu "y" dựa trên phép AND logic giữa "a" và "b".

Trong khối "initial", chúng ta gán giá trị cho biến "a" và "b" là 1 và 0 tương ứng. Sau đó, ta sử dụng $\$display$ để hiển thị giá trị của tín hiệu "y" trên màn hình. Kết quả sẽ được hiển thị là "y = 0", vì khi "a = 1" và "b = 0", phép AND logic trả về giá trị 0.

Hierarchy

Hierarchy trong Verilog là khả năng tổ chức mô hình thiết kế thành các cấu trúc phân cấp và nhóm các module lại với nhau. Điều này cho phép xây dựng mạch phức tạp từ các thành phần nhỏ hơn và giúp quản lý và tái sử dụng mã nguồn một cách hiệu quả.

Trong Verilog, hierarchy cho phép định nghĩa các module con bên trong module chính, và các module con có thể chứa các module con khác. Bằng cách sử dụng cú pháp "`.tên_module_con(tên_tín_hiệu)`", chúng ta có thể kết nối các module con với nhau và với các tín hiệu ở mức cao hơn. Dưới đây là một ví dụ:

```
module TopLevel;
```

```
    // Khai báo module con
```

```
    sub_module1 U1 (.a(a), .b(b));
```

```
    sub_module2 U2 (.c(c), .d(d));
```

```
    // Khai báo tín hiệu
```

```
    wire a, b, c, d, result;
```

```
    // Gắn kết tín hiệu
```

```
    assign result = c & d;
```

```
    // Các khối logic khác ở mức cao hơn
```

```
    // ...
```

```
endmodule
```

```
module sub_module1 (input a, input b);
```

```
    // Logic của module con 1
```

```
    // ...
```

```
endmodule
```

```
module sub_module2 (input c, input d);
```

```
    // Logic của module con 2
```



// ...

endmodule

Trong ví dụ này, chúng ta có module TopLevel là module cấp cao nhất trong mô hình thiết kế. Nó chứa hai module con là sub_module1 và sub_module2. Các tín hiệu a, b, c, d và result được khai báo ở mức topLevel và được sử dụng trong các module con.

Mỗi module con (sub_module1 và sub_module2) có cấu trúc và logic của riêng nó. Chúng được gắn kết với các tín hiệu a, b, c và d tương ứng thông qua cú pháp đã đề cập ở trên.



2. DỰ ÁN: Bộ đếm 3-bit nhị phân `dti_bincnt_ckrp`

2.1. Thông tin dự án

Thiết kế bộ đếm nhị phân 3-bit **`dti_bincnt_ckrp`** với các đầu vào – ra, và chức năng như sau:

Bảng 2. Mô tả tín hiệu Input – Output của bộ đếm `dti_bincnt_ckrp`

Tên Tín Hiệu	Độ Rộng	Chiều	Mô Tả
clk	1	Input	Clock, mạch tuần tự hoạt động đồng bộ theo sườn dương của clock này
reset_n	1	Input	Reset không đồng bộ, tích cực mức thấp
count_to	3	Input	Giá trị cần đếm, là một số nguyên không dấu
load	1	Input	Nạp giá trị cần đếm
count_en	1	Input	Cho phép đếm
done	1	Output	Cờ báo hiệu hoàn thành việc đếm

Yêu cầu chức năng:

- Mạch đồng bộ hoạt động theo sườn dương của clock đầu vào.
- Đầu ra **`done`** được chốt bằng Flip Flop (Nói cách khác, **`done`** được nối trực tiếp với đầu ra Q hoặc QN của 1 Flip Flop).
- Giá trị của bộ đếm, tạm gọi là **`count`**, được nạp mới hoặc thay đổi giá trị tại sườn dương clock theo quy tắc trong bảng sau:

Bảng 3. Quy tắc đếm `dti_bincnt_ckrp`

load	count_en	done	count
1'b1	x	x	Nạp mới, giá trị nạp được xác định bởi <code>count_to</code>
1'b0	1'b1	1'b0	Giảm 1 đơn vị
1'b0	1'b1	1'b1	Giữ nguyên giá trị
1'b0	1'b0	x	Giữ nguyên giá trị
Chú ý: x = don't care			


- Trước khi có **`load`** = 1, cờ **`done`** giữ giá trị 1'b0. Cờ **`done`** bật lên 1'b1 cùng lúc với **`count`** = 0 và giữ nguyên cho tới lần **`load`** tiếp theo.
-

2.2. Thiết kế module

2.2.1. Timing diagram




- Đối với việc đếm

 

2-1 Timing diagram


- Sử dụng quy tắc đếm (gán count_en = 0)

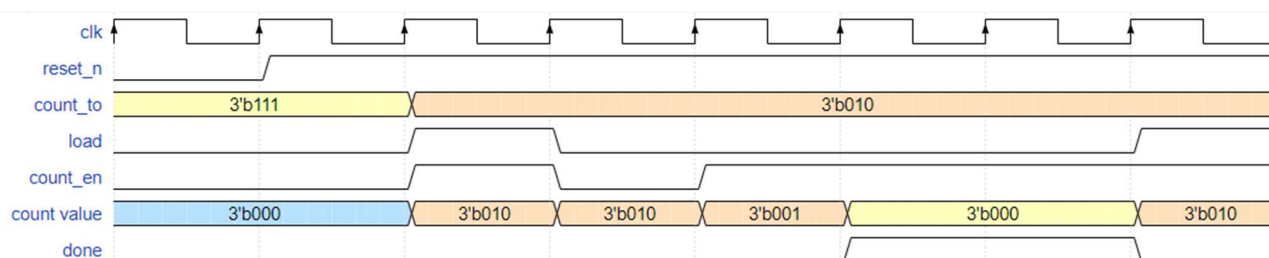

2-2 Timing diagram



2.2.2. Mô tả kiến trúc

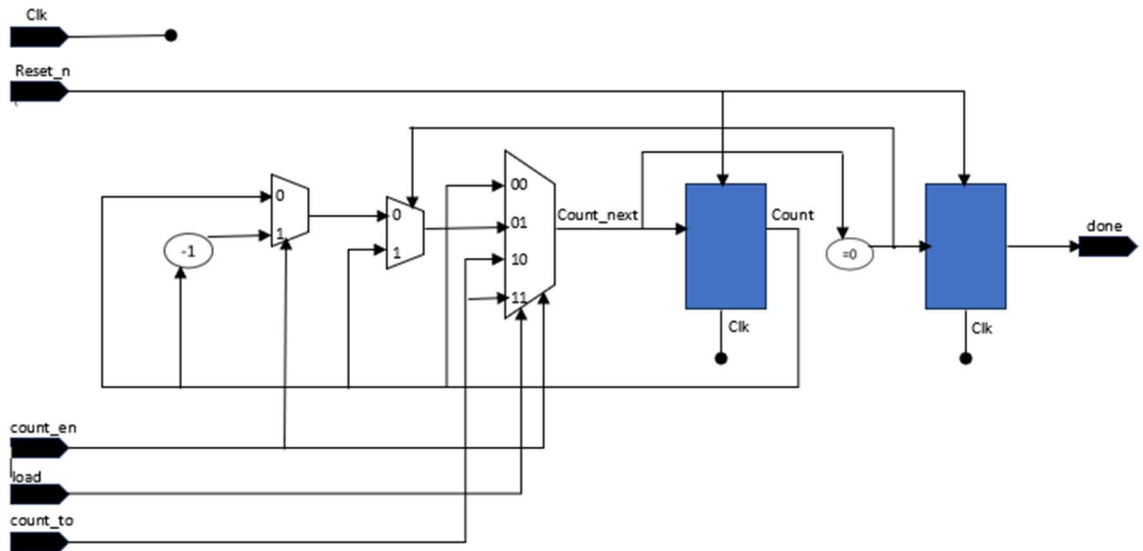

2-3 Mô tả kiến trúc

Vivado Design Suite là tổ hợp các phần mềm của hãng Xilinx. Phần mềm này được tạo ra bằng việc nâng cấp các thể hệ phần mềm thiết kế cũ ISE Design Suite. Vivado được dùng để phát triển các ứng dụng trên thể hệ chip và board Xilinx® 7 series, Zynq®-7000 All Programmable, UltraScale™ devices. Các thể hệ board cũ của Xilinx như Series 6 sẽ vẫn được hỗ trợ bởi ISE, Plan Ahead ...

2.2.3. Triển khai code RTL bằng phần mềm Vivado


Vivado Design Suite là tổ hợp các phần mềm của hãng Xilinx. Phần mềm này được tạo ra bằng việc nâng cấp các thể hệ phần mềm thiết kế cũ ISE Design Suite. Vivado được dùng để phát triển các ứng dụng trên thể hệ chip và board Xilinx® 7 series, Zynq®-7000 All Programmable, UltraScale™ devices. Các thể hệ board cũ của Xilinx như Series 6 sẽ vẫn được hỗ trợ bởi ISE, Plan Ahead ...

Vivado là phần mềm có rất nhiều chức năng. Nói một cách ngắn gọn, nó hỗ trợ tất cả các khâu của quá trình thiết kế Logic sử dụng FPGA. Các bạn sẽ hiểu cụ thể hơn khả năng của Vivado bằng cách tham khảo thêm về quy trình thiết kế FPGA tại đây.

Sau đây em sẽ tiến hành các bước thiết kế module của bài tập lớn. Đầu tiên, cài đặt Vivado theo hướng dẫn sau: <https://youtu.be/DIOI3P65hg>




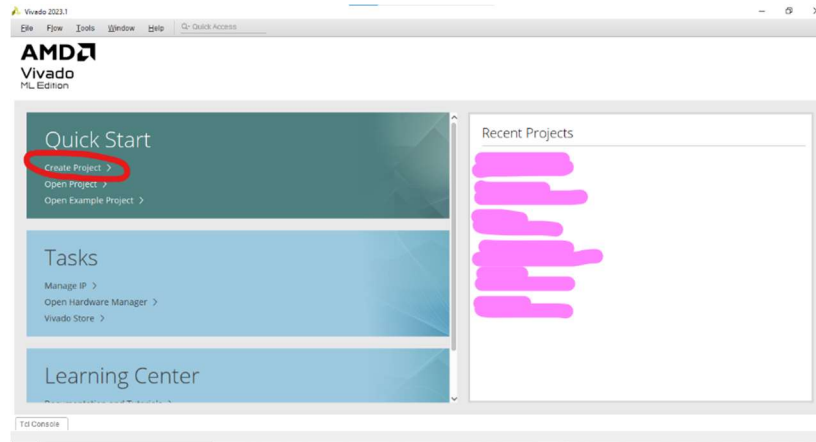Sau khi thực hiện các bước trong video, chúng ta tiến hành tạo project trên Vivado. Đầu tiên mở phần mềm và tạo project mới:



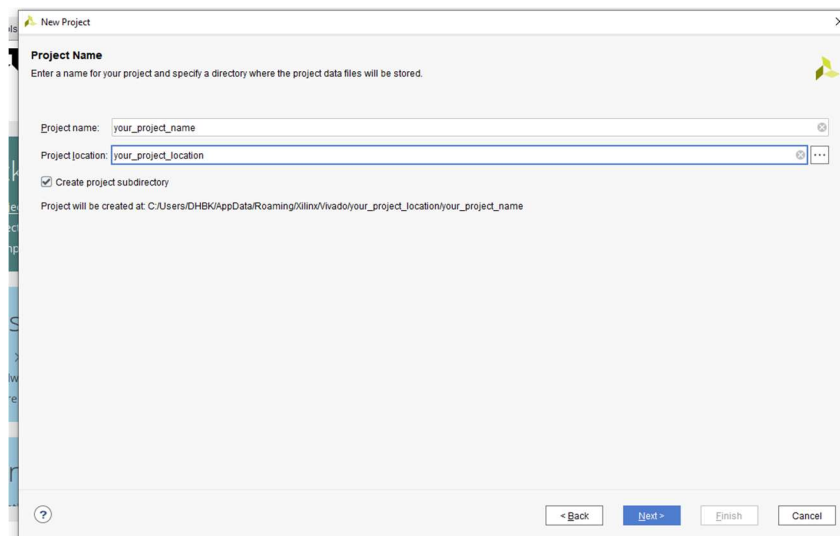
2-4 Tạo project mới

Tạo một project với việc đặt tên và tìm thư mục



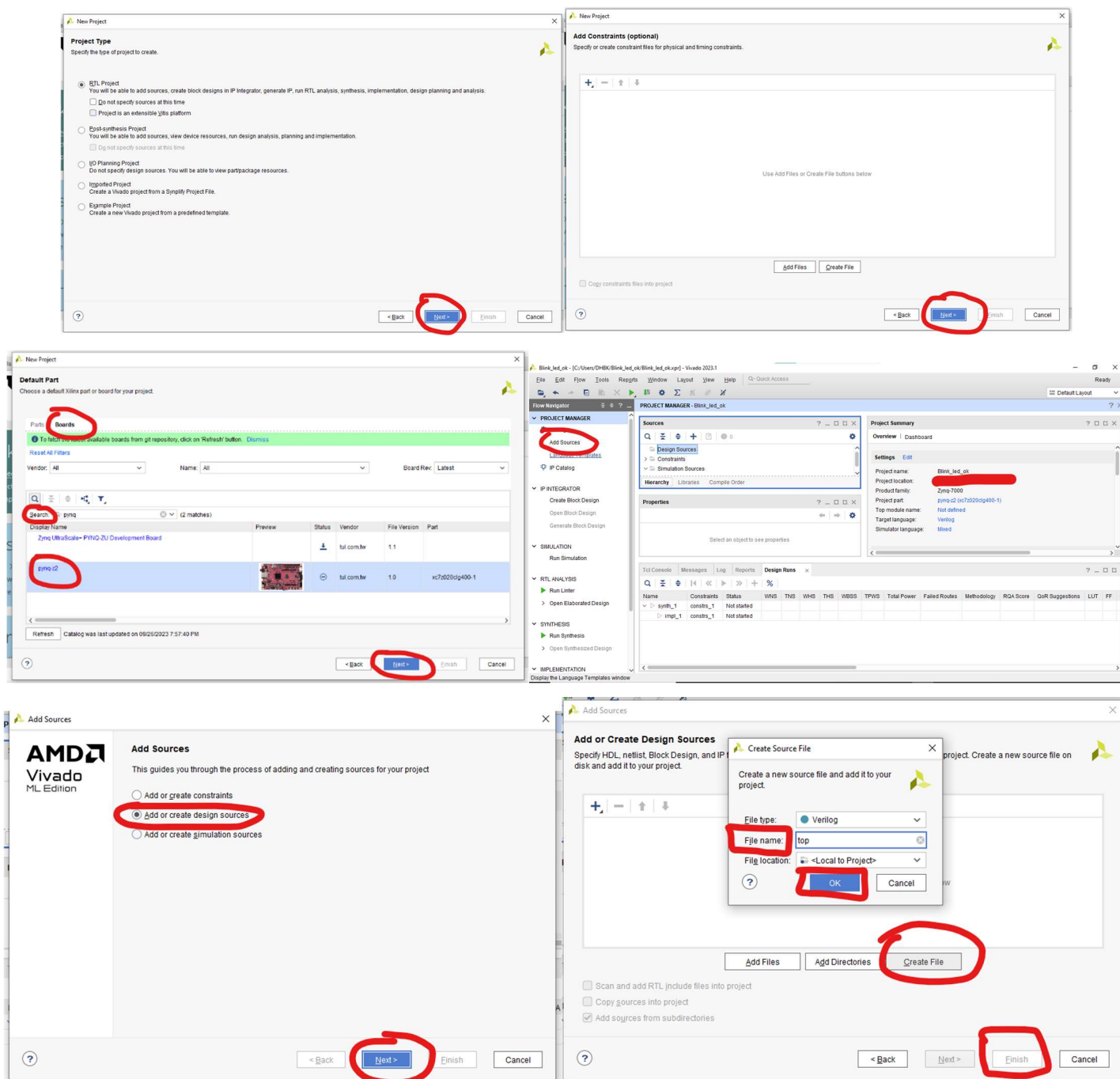2-5 Đặt tên project

Tiếp theo là bỏ qua các bước khởi tạo và đi thẳng đến bước thêm code vào project



2-6 Các bước tiến hành tạo code

- Đoạn code khai báo cho khối bộ đếm nhị phân 3bit `dti_bincnt_ckprm`, với các tham số đầu vào và đầu ra module `dolphin_counter` (`clk`, `reset_n`, `count_to`, `count_en`, `load`, `done`);

```
input [2:0] count_to;
```



```
input clk, reset_n, count_en, load;  
reg [2:0] count, count_next, count_mux;  
reg pre_done;
```

```
output reg done;
```

- Count_to, clk, reset_n, count_en, load: là các biến input đầu vào cho module
- Tín hiệu done: đầu ra của bộ đếm
- Biến count để đếm trong hệ thống, count_next là đầu ra sau mux 4-1 còn count_mux là đầu ra sau 2 bộ mux 2-1

- Khai báo Flip-Flop

```
// count Flip-Flop  
always @(posedge clk or negedge reset_n)  
begin  
    if (reset_n == 0) count <= 0;  
    else count <= count_next;  
end
```

- Tín hiệu count được tính bằng cách kiểm tra tín hiệu reset_n đầu vào. Nếu reset_n bằng 0 (mức reset), count được gán bằng 0, nếu không thì count gán bằng count_next

- Mux 4-1

```
// Mux 4-1  
always @ (*)  
begin  
    case ({count_en, load})  
        2'b00 : count_next = count;  
        2'b01 : count_next = count_to;  
        2'b10 : count_next = count_mux;  
        2'b11 : count_next = count_to;  
        default: count = 3'b000;  
    endcase  
end
```

- Đoạn mux để kiểm tra giá trị của count_en và load dựa trên bảng Bảng . Quy tắc đếm dti_bincnt_ckprn

- 2 Mux 2-1

```
// 2 Mux 2-1  
always @(*)
```



```
begin
```

```
  if (count_en == 1'b1)
```

```
    if (count != 1'b0)
```

```
      count_mux = count - 1;
```

```
    else
```

```
      count_mux = count;
```

```
  else
```

```
    count_mux = count;
```

```
end
```

- Dòng đầu tiên của đoạn code kiểm tra xem tín hiệu reset_n có giá trị logic 1 hay không. Nếu reset_n là logic 0 thì giá trị của count_mux được gán là giá trị count
- Ngược lại, nếu reset_n là logic 1, tức là tín hiệu reset không được kích hoạt, ta sẽ đi đến kiểm tra cờ done (đếm count về 0)
- Nếu giá trị của count là khác 0, tức là vẫn có thể đếm, ta gán giá trị count_mux bằng giá trị biến count giảm đi 1 đơn vị. Và ngược lại, nếu count mà bằng 0 là không thể đếm nữa, ta giữ nguyên giá trị count_mux là count

- Check Done

```
// Check done
```

```
always @(count_next)
```

```
begin
```

```
  if (count_next == 3'b000) pre_done <= 1;
```

```
  else pre_done <= 0;
```

```
end
```

- Nếu giá trị count_nex là 0, ta gán cờ pre_done là 1 (đã đếm xong) còn không, giá trị là 0 (chưa xong)

- Done Flip-Flop

```
// Done Flip-Flop
```

```
always @(posedge clk or negedge reset_n)
```

```
begin
```

```
  if (reset_n == 0) done <= 0;
```

```
  else done <= pre_done;
```

```
end
```

- Nếu reset_n là 0 (mức reset) thì gán tín hiệu done là 0, ngược lại gán done là giá trị của pre_done.


2.3. Triển khai kiểm thử thiết kế sử dụng System Verilog

-



- Kiểm tra việc đọc và ghi vào bộ đếm (count_to)
 - Thực hiện ghi dữ liệu từ count_to
 - Kiểm tra giá trị done sau các lần đếm
- Kiểm tra trạng thái done của bộ đếm
 - Kiểm tra xem đã hoạt động đúng quy tắc đếm dti_bincnt_ckpm chưa (reset, count_en, load)

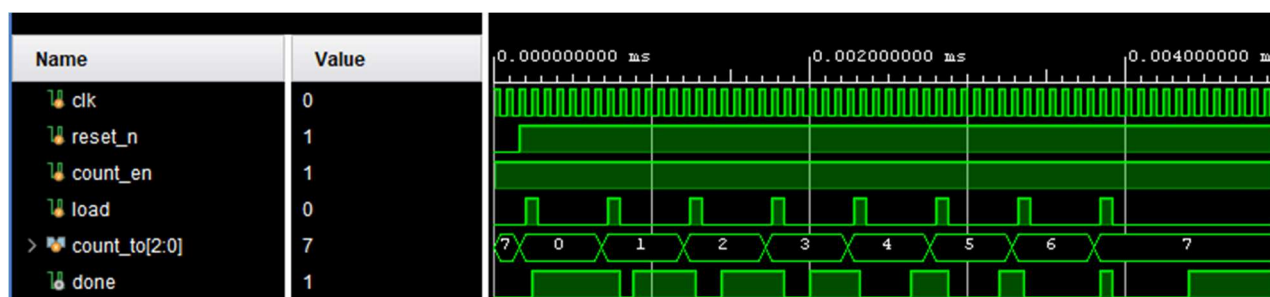2.3.1. Kiểm tra trạng thái done của bộ đếm



2-7 Waveform thực hiện lệnh đếm

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đặt giá trị của biến count_to lần lượt từ 0b000 đến 0b111, đặt giá trị count_en và reset_n là 1

Bước 2: Tăng giá trị load lên cao và xuống thấp trong 1 clock

Bước 3: Kiểm tra xem biến count đã đếm đúng chưa

Cách triển khai code :

- Tạo vòng lặp giá trị count_to
- Lặp lại trong xung clk
- Kiểm tra chân done kéo lên có đúng nhịp clock hay không

```

5 `timescale 1ns / 1ps
6
7 module tb_dolphin_counter();
8 reg clk, reset_n, count_en, load;
9 reg [2:0] count_to;
10 wire done;
11
12 // Biến để ghi lại thời gian
13 integer start_time, end_time, done_active_time;
14 integer i;
15
16 dolphin_counter A (clk, reset_n, count_to, count_en, load, done);

```




```
17
18 initial begin
19     // Khởi tạo các giá trị ban đầu
20     clk = 1;
21     reset_n = 0;
22     load = 0;
23     count_en = 1;
24     count_to = 3'b111; // Bắt đầu từ 3b111
25
26     // Đặt các trạng thái ban đầu
27     #160 reset_n = 1;
28
29     // Vòng lặp giảm dần count_to từ 3b111 xuống 3b000
30     for (i = 7; i >= 0; i = i - 1) begin
31         count_to = i[2:0]; // Cập nhật giá trị count_to
32         #40 load = 1;
33         #80 load = 0;
34         start_time = $time; // Ghi lại thời gian bắt đầu
35         // Đổi chân done chuyển sang 1
36         wait (done == 1'b1);
37         end_time = $time; // Ghi lại thời gian khi done chuyển sang 1
38         done_active_time = end_time - start_time; // Tính thời gian hoạt động của done
39         $display("Time for done to become %d: %d ns in %d",count_to, done_active_time,
40 (done_active_time + 60)/80);
41
42         // Dừng mô phỏng
43         #100 $stop;
44     end
45     // Dừng mô phỏng sau khi hoàn thành
46 end
47 // Tạo xung đồng hồ liên tục
48 always #40 clk = ~clk;
49
50 endmodule
51
```



- Kết quả mô phỏng


```
INFO: [USF-XSim-96] XSim completed. Design snapshot 'tb_dolphin_counter_behav' loaded.
INFO: [USF-XSim-97] XSim simulation ran for 1000ns
launch_simulation: Time (s): cpu = 00:00:01 ; elapsed = 00:00:05 . Memory (MB): peak =
2851.176 ; gain = 0.000
restart
INFO: [Wavedata 42-604] Simulation restarted
Time for done to become 0:          0 ns in          0 Clock
Time for done to become 1:          60 ns in          1 Clock
Time for done to become 2:         100 ns in          2 Clock
Time for done to become 3:         180 ns in          3 Clock
Time for done to become 4:         260 ns in          4 Clock
Time for done to become 5:         340 ns in          5 Clock
Time for done to become 6:         420 ns in          6 Clock
Time for done to become 7:         500 ns in          7 Clock
```

Nhìn vào kết quả mô phỏng ta thấy:

Bộ đếm hoạt động chính xác, trạng thái load và nhảy cờ done đã hoạt động chính xác.=>

PASS

2.3.2. Kiểm tra quy tắc của bộ đếm

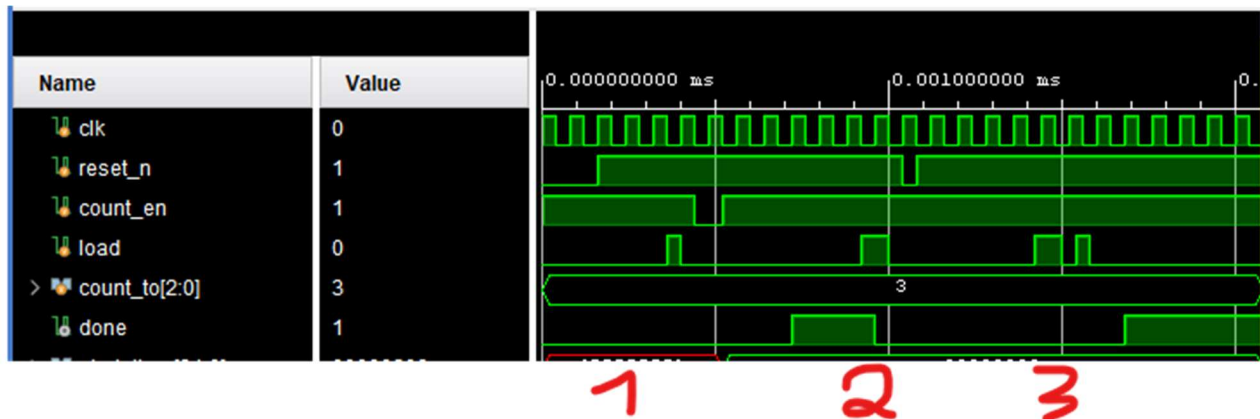

2-8 Waveform thực hiện lệnh đếm khi thay đổi đầu vào

Các bước thực hiện:

Bước 1: Thử nghiệm đang đếm thì thay đổi giá trị count_en (load = 0)

Bước 2: Kéo tín hiệu reset_n xuống 0 trong lúc đang đếm (load = 0)

Bước 3: Thay đổi giá trị load trong lúc đếm



Cách triển khai code :

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module tb_dolphin_counter();
4
5 reg clk, reset_n, count_en, load;
6 reg [2:0] count_to;
7 wire done;
8
9 // Biến để ghi lại thời gian
10 integer start_time, end_time, done_active_time;
11 integer i;
12
13 dolphin_counter A (clk, reset_n, count_to, count_en, load, done);
14
15 initial begin
16     // Khởi tạo các giá trị ban đầu
17     clk = 1;
18     reset_n = 0;
19     load = 0;
20     count_en = 1;
21     count_to = 3'b011; // Bắt đầu từ 3b011
22
23     // Đặt các trạng thái ban đầu
24     #160 reset_n = 1;
25     #200 load = 1;
26     #40 load = 0;
27     #40 count_en = 0;
28     #80 count_en = 1;
29
30     $display("Count_en in 1 Clock");
31
32     // Đặt các trạng thái ban đầu
33     #160 reset_n = 1;
34     #40 load = 1;
35     #80 load = 0;
36     #40 reset_n = 0;
37     #40 reset_n = 1;
38
39     $display("Reset_n in 1 Clock");
40
41     // Đặt các trạng thái ban đầu
42     #300 reset_n = 1;
43     #40 load = 1;
44     #80 load = 0;
45     #40 load = 1;
46     #40 load = 0;
47
48     $display("Load in 1 Clock");
49
```



```
50 // Dừng mô phỏng
51 #500 $stop;
52
53 // Dừng mô phỏng sau khi hoàn thành
54 end
55
56 // Tạo xung đồng hồ liên tục
57 always #40 clk = ~clk;
58
59 endmodule
```

Nhìn vào kết quả mô phỏng ta thấy:

Bộ đếm hoạt động chính xác, trạng thái done và các tín hiệu count_en, reset_n, load đã hoạt động chính xác.=> PASS



3. Tổng kết

Do thời gian còn hạn chế và kiến thức chưa đủ, em đã hoàn thành thiết kế lập trình RTL cho bộ đếm 3 bit. Kết quả kiểm thử mô phỏng đáp ứng được các yêu cầu của Specification đã đề ra. Đồng thời, chúng em lần đầu được tiếp cận tới phần mềm Vivado giúp hoàn thành các bước trong quy trình thiết kế VLSI.

Sau quá trình học tập trên lớp và quá trình thực hiện đề tài cùng công ty Dolphin Technology VN, em đã tiếp thu được các yêu cầu đề ra của đề tài này. Không chỉ trong phạm vi của môn học, nhóm chúng em đã tiếp thu được nhiều kiến thức về ngành vi mạch, về quy trình làm việc chuyên nghiệp của công ty.

Lời đầu tiên nhóm xin cảm ơn thầy, TS. Nguyễn Vũ Thắng, người trực tiếp giảng dạy và kết nối chúng em với công ty. Đây là một cơ hội rất hữu ích để chúng em có thể tiếp cận, được học tập và làm việc với doanh nghiệp, thu hoạch được nhiều kinh nghiệm hữu ích cho quá trình làm việc thực tế sau này. Chúng em đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới đội ngũ công ty Dolphin Technology VN đã tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn chúng em trong quá trình thực hiện đề tài này.



4. Tài liệu tham khảo

[1] <https://drive.google.com/drive/folders/1MArnlrg1IolehOtbSweoL2YDK4qLxaK3>, VLSI_BKHN, Dolphin Technology

[2] <https://vlsiverify.com/verilog/verilog-codes/synchronous-fifo>



5. PHỤ LỤC

5.1. Code WaveForm

```
{
  signal: [
    { name: 'clk', wave: 'P.....' },
    { name: 'reset_n', wave: '01.....' },
    { name: 'count_to', "wave": "3.4.....", data: ['3\b111', '3\b010'] },
    { name: 'load', wave: '0.10...1' },
    { name: 'count_en', wave: '0.1....' },
    { name: 'count value', wave: '5.443..4', data: ['3\b000', '3\b010', '3\b001', '3\b000', '3\b010'] },
    { name: 'done', wave: '0...1..0' }
  ],
  edge: [
    '0.5'
  ],
  config: { hscale: 3 }
}
```

```
{
  signal: [
    { name: 'clk', wave: 'P.....' },
    { name: 'reset_n', wave: '01.....' },
    { name: 'count_to', "wave": "3.4.....", data: ['3\b111', '3\b010'] },
    { name: 'load', wave: '0.10...1' },
    { name: 'count_en', wave: '0..1....' },
    { name: 'count value', wave: '5.443..4', data: ['3\b000', '3\b010', '3\b001', '3\b000', '3\b010'] },
    { name: 'done', wave: '0...1..0' }
  ],
  edge: [
    '0.5'
  ],
  config: { hscale: 3 }
}
```



```
],  
  config: { hscale: 3 }  
}
```

Link trang web: <https://wavedrom.com/editor.html>